

EXEMPLE D'ELECTRIFICATION D'UNE LED

Sur le 60842, fixer le mode d'exploitation à «8 commutateurs, 8 adresses» (CV 79 à 2) - Permet de commuter 8 consommateurs (2 par bornier).

Dans cet exemple on alimente les 2 premiers borniers avec du 12V continu à partir d'un transformateur FALLER 180641.

On peut parfaitement alimenter les autres borniers avec d'autres tensions en câblant les sorties 5V continu sur le bornier 3 et le 16V alternatif sur le bornier 4 du décodeur par exemple.

